

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA  
WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

# Układy cyfrowe i systemy wbudowane 2

Instrument muzyczny  
Sprawozdanie końcowe z projektu

Termin zajęć: PON, 8:00-11:00 TP

Autorzy (Grupa B):  
Maciej Byczko, 252747  
Bartosz Matysiak, 252757

Prowadzący zajęcia:  
dr inż. Jacek Mazurkiewicz

Wrocław, 2022r.

# Spis treści

<b>1</b>	<b>Temat projektu</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Opis funkcjonalności</b>	<b>2</b>
2.1	Założenia początkowe . . . . .	2
2.1.1	Wersja podstawowa . . . . .	2
2.1.2	Możliwe rozszerzenia . . . . .	2
2.2	Porównanie i nasza ocena projektu . . . . .	2
<b>3</b>	<b>Schemat urządzenia</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>Podział projektu na moduły</b>	<b>3</b>
4.1	Wykorzystane moduły ze strony kursu . . . . .	3
4.2	Moduły własne, przygotowane na potrzeby projektu . . . . .	3
4.3	Kody źródłowe i opisy modułów . . . . .	3
4.3.1	Delayer . . . . .	3
4.3.2	FSM_SendSamples . . . . .	6
4.4	Omówienie modułów - czarnych skrzynek . . . . .	9
4.4.1	RS232 . . . . .	9
4.4.2	WAVreader . . . . .	10
4.4.3	DACWrite . . . . .	11
4.4.4	LCD1x64 . . . . .	12
<b>5</b>	<b>Instrukcja obsługi urządzenia</b>	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>Literatura</b>	<b>14</b>

# 1 Temat projektu

Projekt miał dotyczyć wykonania implementacji w sprzęcie instrumentu muzycznego typu "keyboard" przy użyciu płyty Spartan 3E.

## 2 Opis funkcjonalności

### 2.1 Założenia początkowe

W trakcie sporządzania początkowych założeń projektowych, stworzyliśmy następujące listy funkcjonalności:

#### 2.1.1 Wersja podstawowa

- Możliwość użycia gamy dźwięków uprzednio nagranych na kartę SD.
- Wsparcie dla klawiatury komputerowej.
- Odtworzenie dźwięku.


#### 2.1.2 Możliwe rozszerzenia

- Możliwość prostej syntezy jednotonowej.
- Wsparcie dla [launchpada](#).

### 2.2 Porównanie i nasza ocena projektu

Udało się zrealizować wszystkie założenia wymienione na liście funkcjonalności podstawowych; efekty tej części naszej pracy uważamy za zadowalające, zgodne z naszymi pierwotnymi wyobrażeniami co do funkcjonowania projektu. Ze względu na niespodziewane problemy nie zdążyliśmy przystąpić do prac nad rozszerzeniami. Z całą pewnością, dysponując większą ilością czasu, wykonalibyśmy wymienione rozszerzenia w pierwszej kolejności.

## 3 Schemat urządzenia

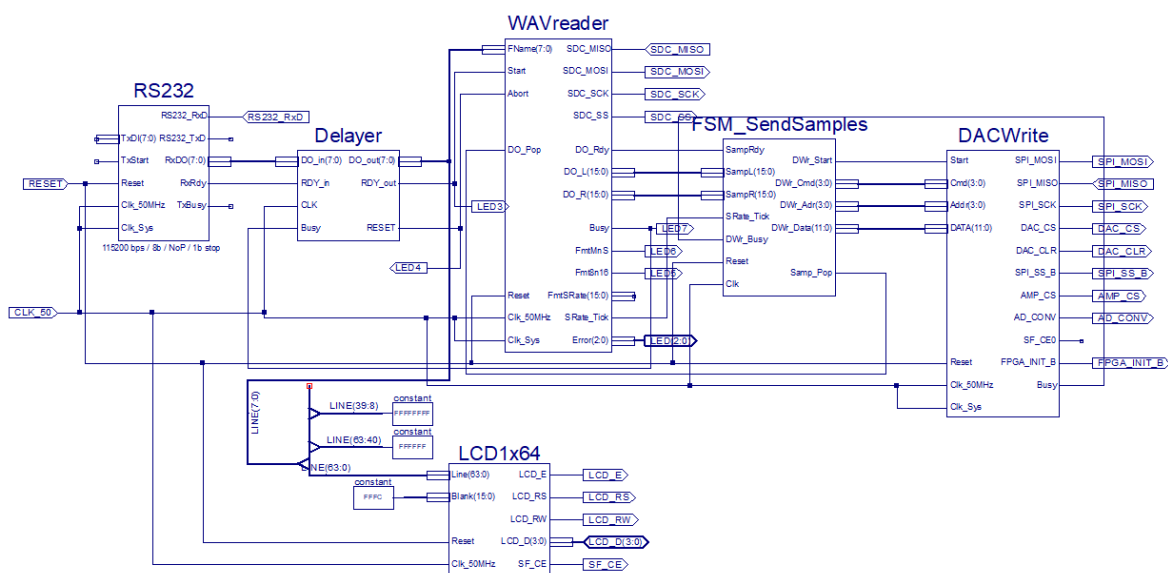

W projekcie wykorzystane zostały moduły własne, jak też te dostępne na stronie [Zestawu Digilent S3E-Starter](#). Poza modułami ukazanymi na schemacie, projekt wykorzystuje także dodatkowe urządzenia: kartę SD z systemem plików FAT32, klawiaturę na złącze RS232 oraz głośnik. Dodatkowo, informacje pomocnicze dotyczące prawidłowego działania układu ukazywane są na diodach LED oraz wyświetlaczu LCD.

## 4 Podział projektu na moduły

Listy modułów użytych w projekcie są kolejnym elementem, który uległ zmianie względem pierwotnych założeń:

### 4.1 Wykorzystane moduły ze strony kursu


- **WAVreader** - obsługa karty SD
- **RS232** - obsługa klawiatury PS2
- **DACWrite** - obsługa głośnika
- **FSM\_SendSamples** - pomocnicza maszyna stanów

### 4.2 Moduły własne, przygotowane na potrzeby projektu

- **Delayer** - moduł opóźniający - przerywający do obsługi żądań odtwarzania dźwięków.

### 4.3 Kody źródłowe i opisy modułów

#### 4.3.1 Delayer

 


```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  entity Delayer is
5      Port ( DO_in : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
6            RDY_in : in  STD_LOGIC;
7            CLK : in  STD_LOGIC;
8            Busy : in  STD_LOGIC;
9            DO_out : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
10           RDY_out : out STD_LOGIC;
11           RESET : out STD_LOGIC);
12 end Delayer;
13
14 architecture Behavioral of Delayer is
15
16     constant CYCLE: time := 20 ns;
17
18     type state_type is (idle , aborting);
19     signal state , next_state : state_type;
20
21     begin
22
23         process1: process( CLK )
24         begin
25             if rising_edge(CLK) then
26                 state <= next_state;
27             end if;
28         end process process1;
29
30         process2: process( state , RDY_IN, Busy )
31         begin
32             next_state <= state;
33             case state is
34                 when idle =>
35                     if RDY_in = '1' then
36                         RESET <= '1';
37                         next_state <= aborting;
38                     end if;
39                 when aborting =>
40                     if Busy = '0' then
41                         RESET <= '0';
42                         DO_out <= DO_in;
43                         RDY_out <= '1';
44                         next_state <= idle;
45                     end if;
46                 end case;
47             end process process2;
48
49     end Behavioral;

```

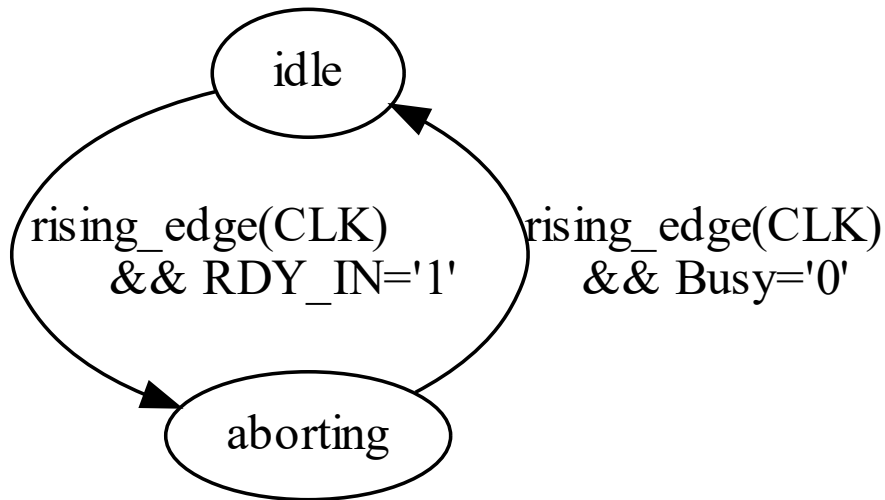
Moduł służy do opóźniania sygnału **RxDO(7:0)** i został zrealizowany jako poniższa maszyna stanów:



Logiczna jedynka na wejściu **RDY\_IN** jest sygnałem powodującym przejście układu ze stanu *idle* do stanu *aborting* oraz ustawienie wyjścia **RESET**. Powrót do stanu *idle* następuje dopiero, gdy nastąpi zmiana na logiczne zero sygnału **Busy**, podanego jako sprzężenie zwrotne z układu **WAVreader**. Ma miejsce wtedy też wyzerowanie sygnału **RESET** i dopiero wtedy następuje podanie nowych wartości sygnałów **DO\_out(7:0)** i **RDY\_out**.

Sensem użycia modułu **Delayer** jest wspomaganie działania modułu **WAVreader**, który umożliwia przerwanie odtwarzania pliku, jednak powrót do stanu gotowości może i zazwyczaj nie jest natychmiastowy.

# FSM\_SendSamples

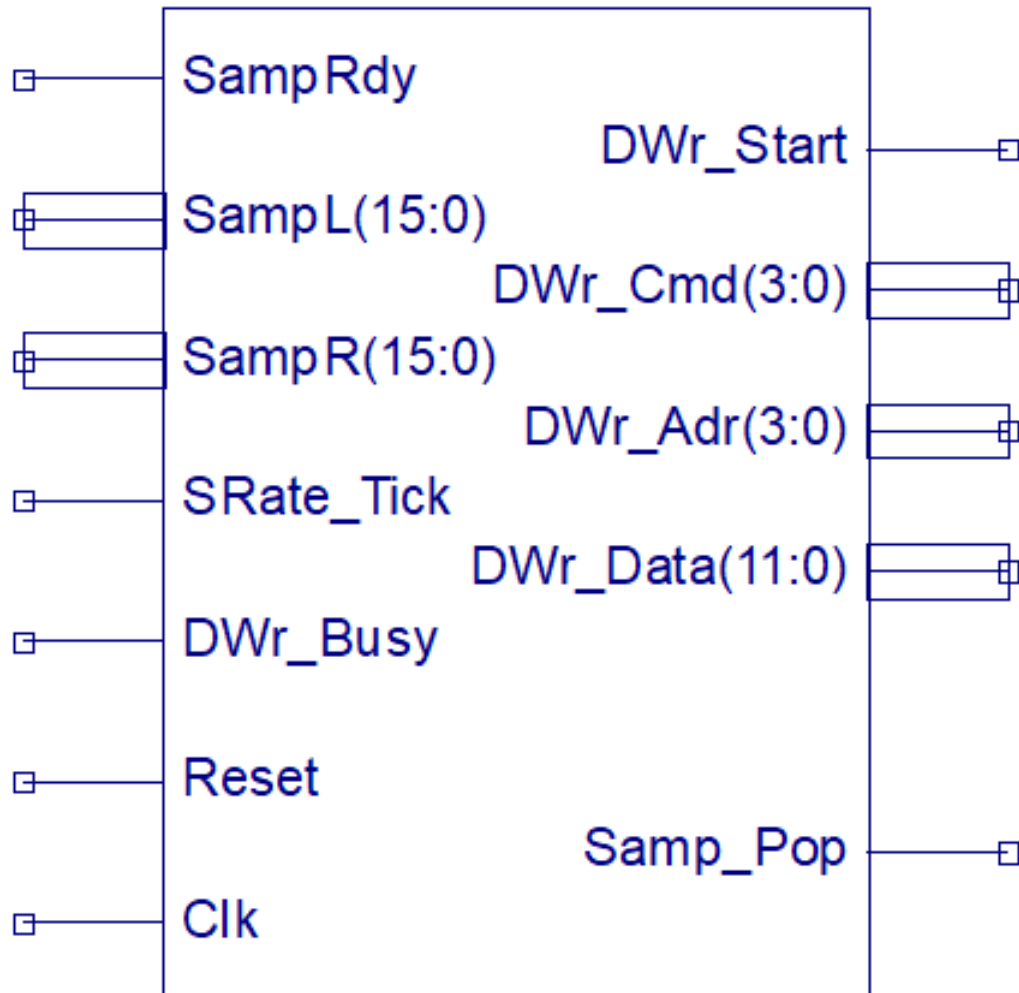

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4 entity FSM_SendSamples is
5     Port ( Clk, Reset : in  STD_LOGIC;
6           -- WAVreader:
7           SRate_Tick : in  STD_LOGIC;
8           SampRdy : in  STD_LOGIC;
9           SampL, SampR : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
10          Samp_Pop : out STD_LOGIC;
11          -- DACWrite
12          DWr_Busy : in  STD_LOGIC;
13          DWr_Start : out STD_LOGIC;
14          DWr_Cmd, DWr_Adr : out STD_LOGIC_VECTOR( 3 downto 0 );
15          DWr_Data : out STD_LOGIC_VECTOR( 11 downto 0 )

```

```

16     );
17 end FSM_SendSamples;
18
19 architecture Behavioral of FSM_SendSamples is
20
21     type state_type is ( sReset, sReady, sWaitL, sSendL, sWaitR, sSendR );
22     signal State, NextState : state_type;
23
24 begin
25
26     — State register (with asynchronous reset) = process1
27     process ( Clk, Reset )
28     begin
29         if Reset = '1' then
30             State <= sReset;
31         elsif rising_edge( Clk ) then
32             State <= NextState;
33         end if;
34     end process;
35
36     — Next state decoding = process2
37     process ( State, SampRdy, SRate_Tick, DWr_Busy )
38     begin
39
40         NextState <= State; — default
41
42         case State is
43             when sReset =>
44                 NextState <= sReady;
45
46             when sReady =>
47                 if SampRdy = '1' and SRate_Tick = '1' then
48                     NextState <= sWaitL;
49                 end if;
50
51             — Wait until DAC is ready
52             when sWaitL =>
53                 if DWr_Busy = '0' then
54                     NextState <= sSendL;
55                 end if;
56
57             — Send left channel sample
58             when sSendL =>
59                 NextState <= sWaitR;
60
61             — Wait until DAC is ready
62             when sWaitR =>
63                 if DWr_Busy = '0' then
64                     NextState <= sSendR;
65                 end if;
66
67             — Send right channel sample
68             when sSendR =>
69                 NextState <= sReady;
70
71         end case;

```



```


72   end process;
73
74   — Outputs
75   — Pop FIFO with samples when sending the second (right) sample
76   Samp_Pop <= '1' when State = sSendR else '0';
77
78   — DACWrite start: when sending either left or right channel sample
79   DWr_Start <= '1' when State = sSendL or State = sSendR else '0';
80   — command: "write" when sending left sample, else "write&update"
81   DWr_Cmd <= "0000" when State = sSendL or State = sWaitR else "0010";
82   — address: DAC C when sending left sample, else DAC D
83   DWr_Adr <= "0010" when State = sSendL or State = sWaitR else "0011";
84   — data: left or right sample
85   DWr_Data <= SampL( 15 downto 4 ) when State = sSendL or State = sWaitR
      else SampR( 15 downto 4 );
86
87 end Behavioral;

```

Moduł pomocniczy ze strony kursu, sześciostanowa maszyna stanów służąca jako moduł wspomagający wysyłanie próbek do modułu **DACWrite**.


## 4.4 Omówienie modułów - czarnych skrzynek

### 4.4.1 RS232

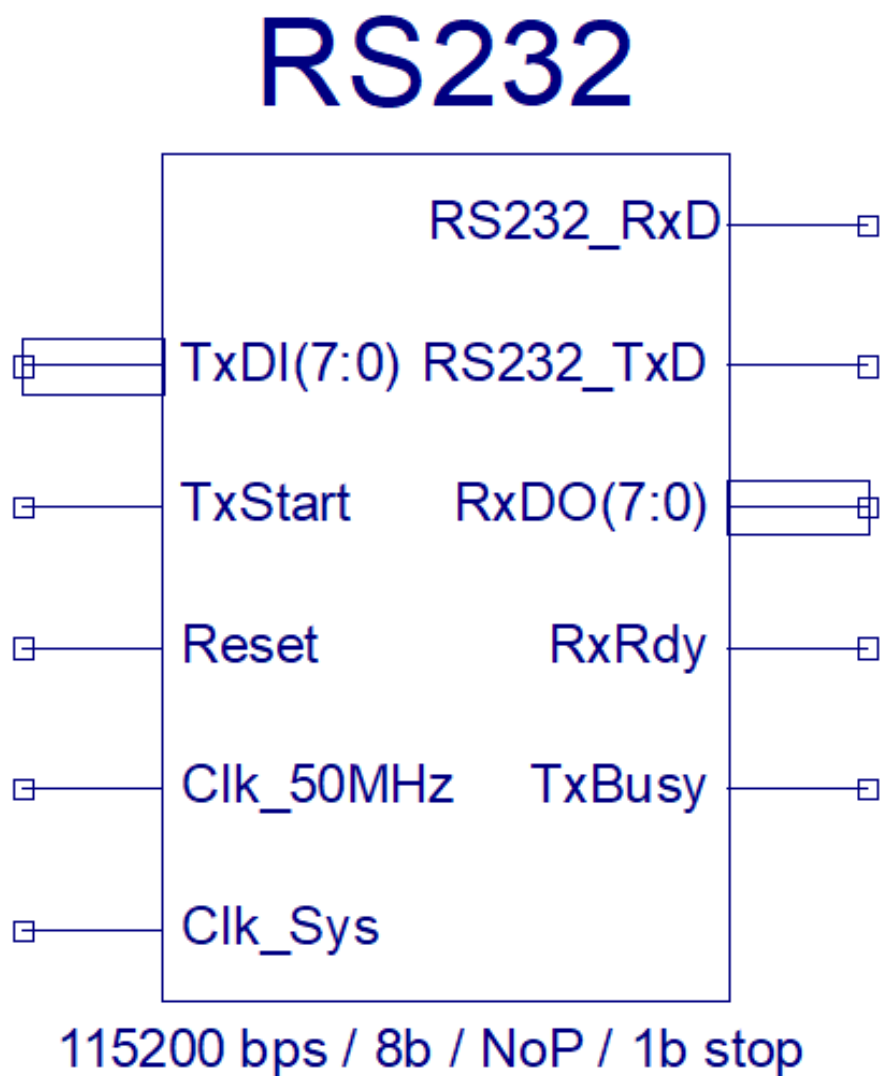


Moduł umożliwiający obsługę urządzeń podłączonych przez interfejs RS232. W projekcie wykorzystujemy go do odbioru bajtów, których źródłem jest klawiatura. Wyprowadzenia odpowiedzialne za wysył danych pozostają niewykorzystane.

#### 4.4.2 WAVreader

 


Moduł służący do obsługi karty SD; w momencie ustawienia jedynki na wejściu **Start** odczytywany jest kod ascii znaku z wejścia **FName**. Następnie plik o rozszerzeniu *\*.wav* i nazwie zadanej poprzez odczytany znak jest sczytywany z karty SD, a jego rozszerzone do 16 bitów próbki wysyłane na wyjścia **DO\_L** i **DO\_R**. W projekcie wykorzystujemy także funkcjonalność jaką daje wejście **Abort** - umożliwia ono przerwanie odtwarzania danego pliku. O zakończeniu procesu przerywania i powrocie modułu do stanu podstawowego informuje nas zero logiczne na wyjściu **Busy**.

#### 4.4.3 DACWrite

 

 Moduł obsługujący wysyłanie danych do przetwornika DAC LTC2624. W naszym projekcie wykorzystujemy go do obsługi głośnika.



Moduł wspomagający testowanie urządzenia i jego testowanie; nie pełni żadnej innej istotnej roli w projekcie.

## 5 Instrukcja obsługi urządzenia

Do uruchomienia naszego urządzenia będą potrzebne:

- Płytki rozwojowa Spartan 3E Starter Board wyposażona w slot do odczytu karty SD;
- Plik *\*.bit* z konfiguracją naszego urządzenia;
- Program *jrs\_term.exe*;

a także urządzenia zewnętrzne:

- Klawiatura obsługująca interfejs RS232;
- Głośnik;
- Karta SD z plikami *\*.wav*;


Lista kroków:

1. Wszystkie wymienione urządzenia należy podłączyć pod odpowiednie dla nich porty.
  - W przypadku głośnika jest to podłączenie pod piny C oraz GND z lewej strony płytki.
  - Kartę SD należy włożyć do odpowiedniego slotu; Należy wcześniej zadbać, aby była ona sformatowana w systemie FAT32; Odtwarzane z niej pliki \*.wav powinny mieć nazwę składającą się z jednej litery - jest to jednocześnie nazwa klawisza, który posłuży do jego odtworzenia.
  - Klawiaturę należy podłączyć pod interfejs RS232.
2. Gdy wszystkie urządzenia są podłączone, należy wgrać plik konfiguracyjny *instrument.bit* na płytkę.
3. Naciśnięcie klawiszy na klawiaturze powinno spowodować odtworzenie odpowiedniego dźwięku.

W testowanej przez nas konfiguracji przejęliśmy wykorzystanie następujących zakresów znaków:

- [12345678]- skrzypce;
- [qwertyui]- piano;
- [asdfghjk]- syntezator;

Użytkownik może jednak całkowicie to zignorować i nagrać własne próbki dźwiękowe.

 

Rysunek 1: Miejsce podłączenia głośnika

## 6 Literatura

- The Programmable Logic Data Book. Xilinx, Inc.
- Libraries Guide. Xilinx, Inc.
- [http://www.zsk.ict.pwr.wroc.pl/zsk\\_ftp/fpga/](http://www.zsk.ict.pwr.wroc.pl/zsk_ftp/fpga/)
- <http://gmvhdl.com/delay.htm>
- [https://vhdlwhiz.com/std\\_logic/](https://vhdlwhiz.com/std_logic/)